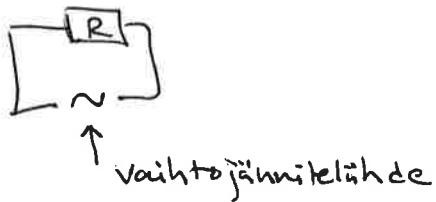


R-AC-piiri




$$V(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

amplitudi V_0 taajuus ω


Jännite piiriin ympäri:

$$V(t) - RI(t) = 0$$
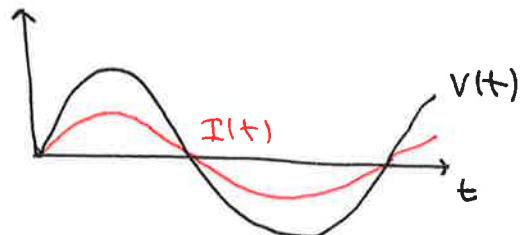
$$\Rightarrow I(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{V_0}{R} \cos(\omega t)$$



RL-AC-piiri

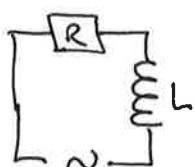

$$V(t) - RI(t) - L \frac{dI(t)}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow LI'(t) + RI(t) = V(t) \quad \text{1. cl dy.}$$

$\Rightarrow \dots$ Wolfram alpha \dots


$$I(t) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \cos(\omega t - \phi)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$


vaiheisinto eli
mitä on jännitteen
ja sinnun vaiheero.

dynaaminen
vastus,
nimeltään
induktivinen
reaktanssi

$$X_L = \omega L$$

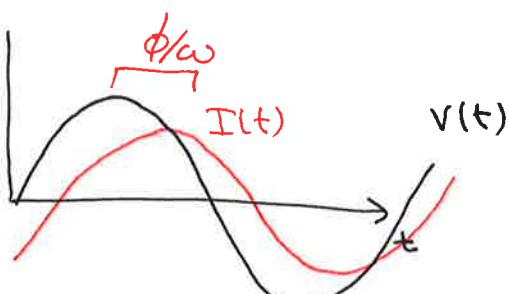

RC-AC-piiri

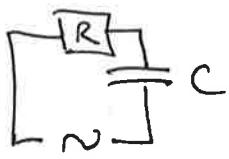

$$\frac{dQ(t)}{dt}$$

$$V(t) - RI(t) - \frac{Q(t)}{C} = 0.$$

\Rightarrow


$$RQ'(t) + \frac{1}{C}Q(t) = V(t). \quad 1. \text{el } dy$$

$\Rightarrow \dots$ Wolfram alpha...

\Rightarrow


$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt} = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}} \cos(\omega t + \phi)$$
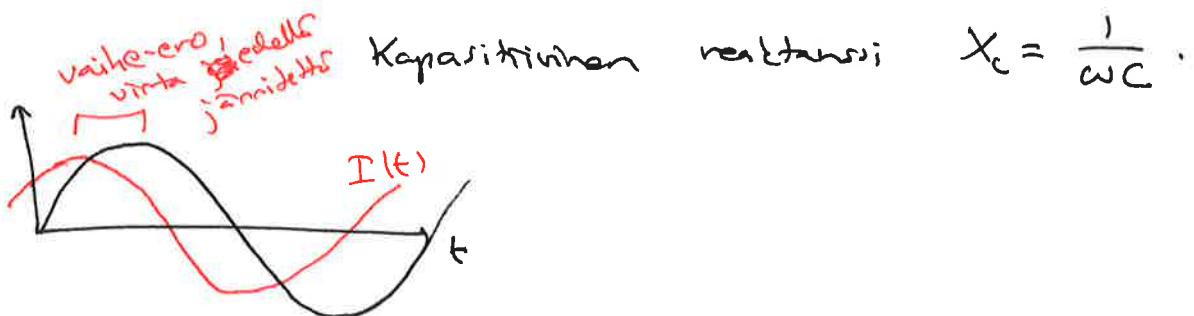
$$\phi = \arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right)$$



L-C-piiriin resonanssiaines.

RLC-AC-piiri

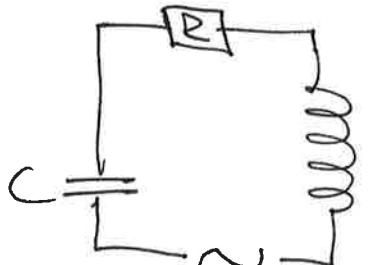

$$\frac{dQ(t)}{dt}$$

$$\frac{d^2Q(t)}{dt^2}$$

$$V(t) - RI(t) - \frac{Q(t)}{C} - L \frac{dI(t)}{dt} = 0.$$

$$LQ''(t) + RI'(t) + \frac{1}{C}Q(t) = V(t)$$

2. el dy

\Rightarrow Wolfram alpha \Rightarrow

$$I(t) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} \cos(\omega t - \phi)$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$

oikealla osittaisella amplitudilla mukaisesti $X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$