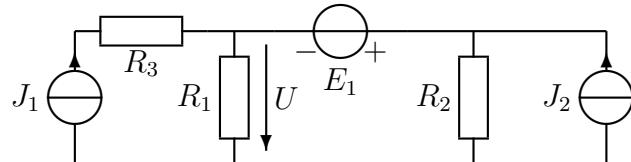


# ELEC-C4210 SÄHKÖTEKNIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

1. välikoe 22.10.2019. Saat vastata vain neljään tehtävään!


Sallitut: Kako, [gr./symb.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä on sovittava valvojan kanssa!]

1. Laske jännite  $U$ .  $J_1 = 2 \text{ A}$ ,  $J_2 = 2 \text{ A}$ ,  $E_1 = 1 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,  $R_2 = 4 \Omega$ ,  $R_3 = 2 \Omega$ .




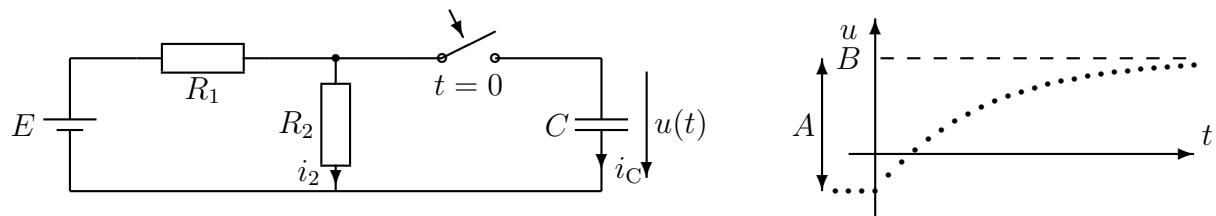2. Laske jännite  $u$  hetkellä  $t = 1 \text{ s}$ , kun kondensaattori liitetään piiriin hetkellä  $t = 0$ .


$C = 0,4 \text{ F}$ ,  $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ ,  $U_{C0} = -2 \text{ V}$ ,  $E = 10 \text{ V}$ .



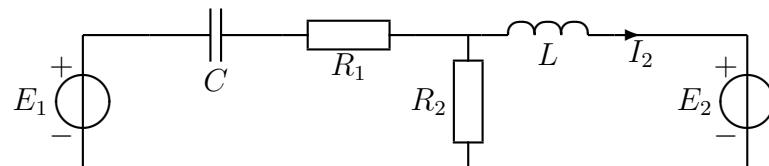
3. Laske virta  $I_2$ .  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 5 \Omega$ ,  $C = 0,01 \text{ F}$ ,  $L = 2 \text{ H}$ ,  $\omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ,  $E_1 = 10\angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $E_2 = 20\angle -90^\circ \text{ V}$ .



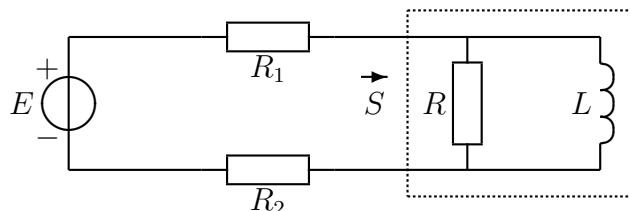4. Kelan ( $\omega L = 10 \Omega$ ) ja vastuksen  $R$  rinnankytentänä mallinnettu kuorma ottaa kompleksisen tehon  $S = 40 + j20 \text{ VA}$ . Syöttöjohdon resistanssit ovat  $R_1 = R_2 = 1 \Omega$ . Laske lähejännitteen  $E$  tehollisarvo.



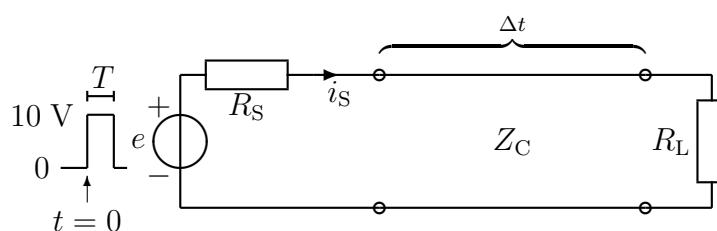5. Jos lasket tämän tehtävän, jätä yksi tehtävästä 1–4 pois! Siirtojohdolle lähtee hetkellä  $t = 0$  hyvin lyhyt 10 V:n pulssi ( $T \ll 2\Delta t$ ). Laske vastuksen  $R_S$  virta  $i_S$  hetkellä  $t = 2\Delta t + T/2$ .  $R_S = 100 \Omega$ ,  $Z_C = 50 \Omega$ ,  $R_L = 350 \Omega$ .




**Huom.** Vasta vain neljään tehtävään! Tulokset tulevat Mycoona viimeistään perjantaina, ratkaisut heti. Tehtäväpaperia ei tarvitse palauttaa. Labrat alkavat ensi viikolla!

# ELEC-C4210 SÄHKÖTEKNIKKA JA ELEKTRONIINKKA Kimmo Silvonen

1. mellanförhör 22.10.2019. **Du får endast besvara fyra frågor!**


Tillåtna: Kako, [gr./symb.] räknare, [MAOL], [ordbok]

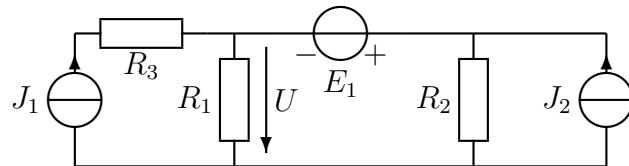1. Beräkna spänningen  $U$ .  $J_1 = 2 \text{ A}$ ,  $J_2 = 2 \text{ A}$ ,  $E_1 = 1 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,  $R_2 = 4 \Omega$ ,  $R_3 = 2 \Omega$ .




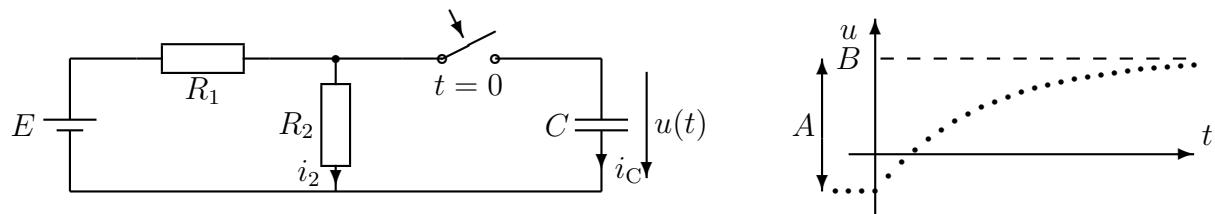2. Beräkna spänningen  $u$  vid  $t = 1 \text{ s}$ , efter att kondensatorn kopplas vid  $t = 0$ .


$C = 0,4 \text{ F}$ ,  $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ ,  $U_{C0} = -2 \text{ V}$ ,  $E = 10 \text{ V}$ .



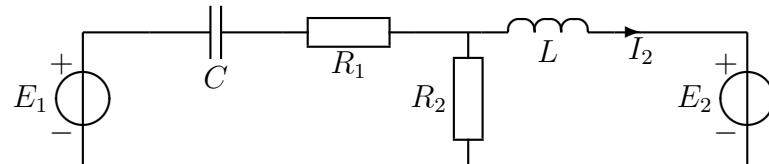
3. Beräkna strömmen  $I_2$ .  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 5 \Omega$ ,  $C = 0,01 \text{ F}$ ,  $L = 2 \text{ H}$ ,  $\omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ,  $E_1 = 10\angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $E_2 = 20\angle -90^\circ \text{ V}$ .



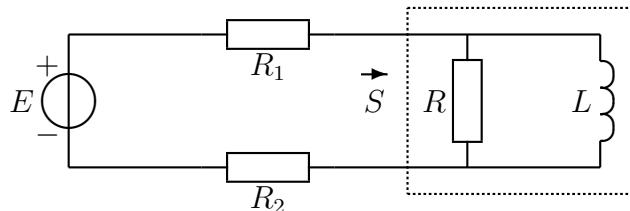4. Lasten, som är modellerad med en spole ( $\omega L = 10 \Omega$ ) och en resistor  $R$  i parallel, tar den komplexa effekten  $S = 40 + j20 \text{ VA}$ . Resistanserna i ledningen är  $R_1 = R_2 = 1 \Omega$ . Beräkna effektivvärdet av spänningssällans spänning  $E$ .



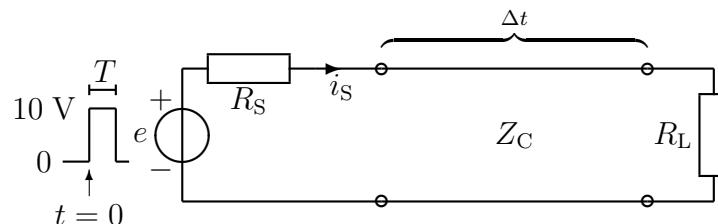5. Om du svarar på denna frågan, lämna bort en av frågorna 1–4! En kort  $10 \text{ V}$  puls ( $T \ll 2\Delta t$ ) sändas till transmissionslinjen vid  $t = 0$ . Beräkna strömmen  $i_S$  i resistorn  $R_S$  vid  $t = 2\Delta t + T/2$ .  $R_S = 100 \Omega$ ,  $Z_C = 50 \Omega$ ,  $R_L = 350 \Omega$ .




**Du får endast besvara fyra frågor!** Resultat kan hittas i MyCo på fredagen, svar kanske redan idag. Examenspappret behövs inte returneras. Laboratorier börjar nästa vecka!

# ELEC-C4210 SÄHKÖTEKNIKKA JA ELEKTRONIIKKA Kimmo Silvonen

1. välikoe 22.10.2019. Saat vastata vain neljään tehtävään!

Sallitut: Kako, [gr./symb.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä on sovittava valvojan kanssa!]

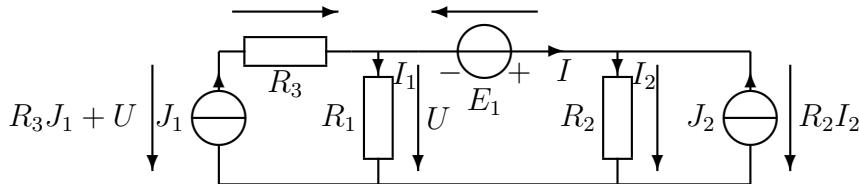1. Laske jännite  $U$ .  $J_1 = 2 \text{ A}$ ,  $J_2 = 2 \text{ A}$ ,  $E_1 = 1 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,  $R_2 = 4 \Omega$ ,  $R_3 = 2 \Omega$ .



$$J_1 - I_1 = I \quad (1)$$


$$I + J_2 = I_2 \Rightarrow J_1 - I_1 + J_2 = I_2 \quad (2)$$

$$-U - E_1 + R_2 I_2 = 0 \quad (3)$$

$$-U - E_1 + R_2 \left( J_1 - \underbrace{\frac{U}{R_1}}_{I_1} + J_2 \right) = 0 \quad (4)$$

$$U = \frac{E_1 - R_2 J_1 - R_2 J_2}{-1 - \frac{R_2}{R_1}} = 5 \text{ V} \quad (5)$$

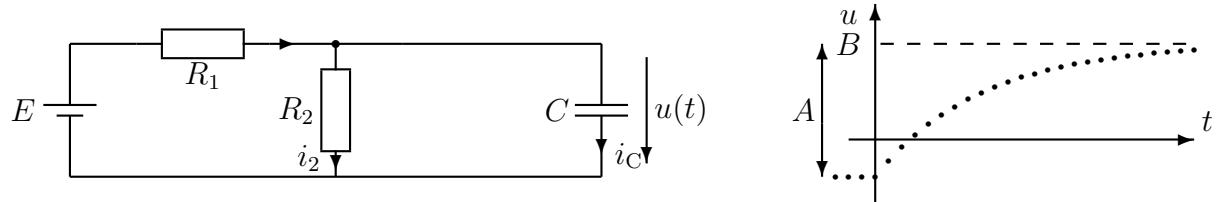2. Laske jännite  $u$  hetkellä  $t = 1 \text{ s}$ , kun kondensaattori liitetään piiriin hetkellä  $t = 0$ .  $C = 0,4 \text{ F}$ ,  $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ ,  $U_{C0} = -2 \text{ V}$ ,  $E = 10 \text{ V}$ . Ks. myös laskaritehtävä 22.




$$-E + R_1(i_2 + i_C) + u = -E + R_1 \left( \frac{u}{R_2} + C \frac{du}{dt} \right) + u = 0 \quad (6)$$

$$u = \overbrace{B}^{u(\infty)} + \overbrace{(U_{C0} - B)}^A e^{-t/\tau} = 10 - 12 e^{-t/\tau} \quad (7)$$

$$\tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C = 2 \quad u(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = 5 \quad (8)$$

$$u(1 \text{ s}) = 5 - 7 e^{-1/2} = 0,754 \text{ V} \quad (9)$$

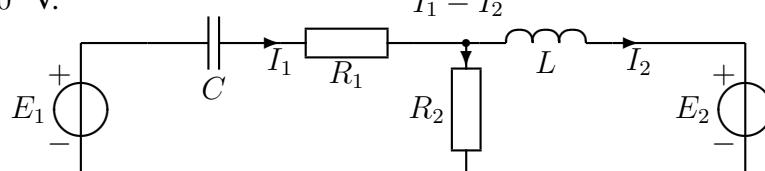3. Laske virta  $I_2$ .  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 5 \Omega$ ,  $C = 0,01 \text{ F}$ ,  $L = 2 \text{ H}$ ,  $\omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ,  $E_1 = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $E_2 = 20 \angle -90^\circ \text{ V}$ .



$$-E_1 + \left( \frac{1}{j\omega C} + R_1 \right) I_1 + R_2(I_1 - I_2) = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{E_1 + R_2 I_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C}} \quad (10)$$

$$-R_2(I_1 - I_2) + j\omega L I_2 + E_2 = 0 \quad (11)$$


$$-R_2 \frac{E_1 + R_2 I_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C}} + (R_2 + j\omega L) I_2 + E_2 = 0 \quad (12)$$

$$I_2 = \frac{R_2 \frac{E_1}{R_1 + R_2 - j\frac{1}{\omega C}} - E_2}{R_2 + j\omega L - R_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2 - j\frac{1}{\omega C}}} = \frac{5 \frac{10}{15-j10} + 20j}{5 + j20 - 5 \frac{5}{15-j10}} \quad (13)$$

$$= \frac{50 + 20j(15 - j10)}{(5 + j20)(15 - j10) - 25} = \frac{250 + j300}{250 + j250} = \frac{5 + j6}{5 + j5} = \frac{(5 + j6)(5 - j5)}{50} \quad (14)$$

$$= 1,1 + j0,1 = 1,10 \angle 5,19^\circ \text{ A} \quad (15)$$

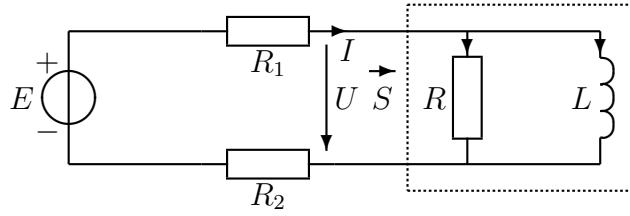**4.** Kelan ( $\omega L = 10 \Omega$ ) ja vastuksen  $R$  rinnankytentänä mallinnettu kuorma ottaa kompleksisen tehon  $S = 40 + j20 \text{ VA}$ . Syöttöjohdon resistanssit ovat  $R_1 = R_2 = 1 \Omega$ . Laske lähejännitteen  $E$  tehollisarvo.



$$S = UI^* = U(I_R + I_L)^* = U \left( \underbrace{\frac{U}{R}}_{40} + \underbrace{\frac{U}{j\omega L}}_{20} \right)^* = U \left( \frac{U}{R + j0} + \frac{U}{0 + j\omega L} \right)^* \quad (16)$$

$$= \frac{UU^*}{R} + \frac{UU^*}{-j\omega L} = \underbrace{\frac{|U|^2}{R}}_{40} + j \underbrace{\frac{|U|^2}{\omega L}}_{20} \quad (17)$$


$$\Rightarrow |U|^2 = 20\omega L = 200 \quad R = |U|^2/40 = 5 \quad (18)$$

$$-E + R_1(I_R + I_L) + U + R_2(I_R + I_L) = 0 \quad (19)$$

$$E = U + (R_1 + R_2) \underbrace{\left( \frac{U}{R} + \frac{U}{j\omega L} \right)}_{I_R + I_L} = \left( 1 + \frac{R_1 + R_2}{R} - j \frac{R_1 + R_2}{\omega L} \right) U \quad (20)$$

$$|E| = \sqrt{\left( 1 + \frac{R_1 + R_2}{R} \right)^2 + \left( \frac{R_1 + R_2}{\omega L} \right)^2} |U| = \sqrt{(7/5)^2 + (2/10)^2} \cdot \sqrt{200} = 20 \text{ V}$$

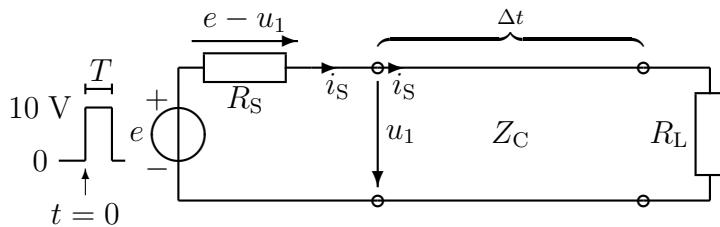**5. Jos lasket tämän tehtävän, jätä yksi tehtävästä 1–4 pois!** Siirtojohdolle lähee hetkellä  $t = 0$  hyvin lyhyt 10 V:n pulssi ( $T \ll 2\Delta t$ ). Laske vastuksen  $R_S$  virta  $i_S$  hetkellä  $t = 2\Delta t + T/2$ .  $R_S = 100 \Omega$ ,  $Z_C = 50 \Omega$ ,  $R_L = 350 \Omega$ .



$$u_1(0) = Z_C i_S(0) = Z_C \frac{e(0)}{R_S + Z_C} = \frac{10}{3} \text{ V} \quad (21)$$

$$\rho_2 = \frac{R_L - Z_C}{R_L + Z_C} = \frac{300}{400} = 0,75 \quad (22)$$

$$\rho_1 = \frac{R_S - Z_C}{R_S + Z_C} = \frac{50}{150} = 1/3 \quad (23)$$

$$\tau_1 = \frac{2R_S}{R_S + Z_C} = \frac{4}{3} \quad (24)$$

$$u_1(2\Delta t + T/2) = u_1(0)\rho_2 + u_1(0)\rho_2\rho_1 = u_1(0)\rho_2\tau_1 \quad (25)$$

$$i_S = \frac{e(2\Delta t + T/2) - u_1(2\Delta t + T/2)}{R_S} = \frac{0 - u_1(2\Delta t + T/2)}{R_S} \quad (26)$$

$$i_S = -\frac{\frac{10}{3} \cdot 0,75 \cdot \frac{4}{3}}{100} = -33,3 \text{ mA} \quad \left( = \frac{u_1(0)\rho_2\rho_1}{Z_C} - \frac{u_1(0)\rho_2}{Z_C} \right) \quad (27)$$