


2. välikoe 5.12.2022.

2. mellanförhör 5.12.2022.

1. Laske likimain diodin maksimivirta $i(t)$.

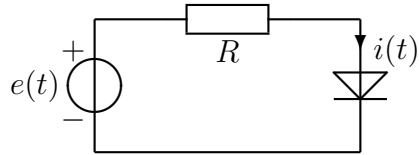1. Beräkna strömmen $i(t)$.


$R = 760 \Omega$, $e(t) = 1000 \sin \omega t \text{ V}$, $n = 2$, $U_T = 25 \text{ mV}$, $I_S = 4 \text{ nA}$.



2. Laske virta I_D .

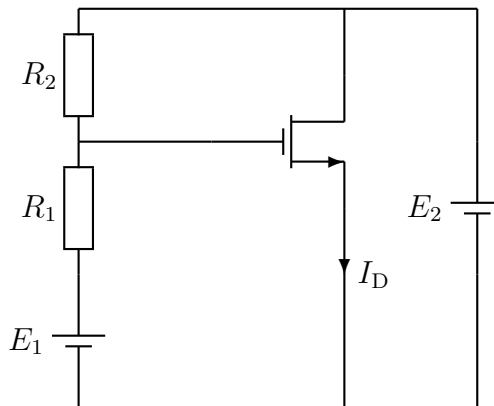2. Beräkna strömmen I_D .


$E_1 = 5 \text{ V}$, $E_2 = 8 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $U_t = 2 \text{ V}$, $K = 0,1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$.



3. Laske jännite U_O .

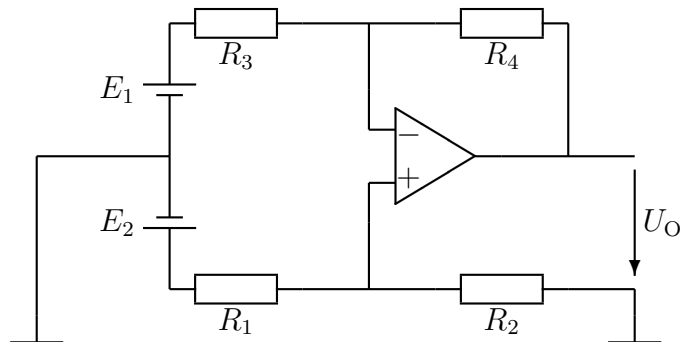3. Beräkna spänningen U_O .


$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 22 \text{ k}\Omega$, $E_1 = 100 \text{ mV}$, $E_2 = 200 \text{ mV}$.



4. SMPS: Laske jännite U

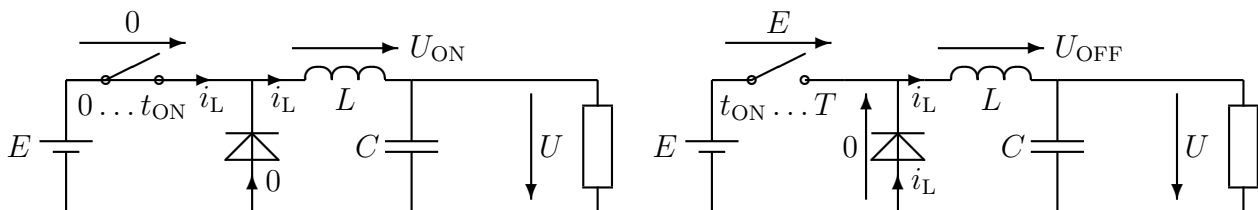4. SMPS: Beräkna spänningen U

$E = 15 \text{ V}$, $U_{ON} = L \frac{\Delta i_L}{t_{ON}}$, $U_{OFF} = -L \frac{\Delta i_L}{t_{OFF}}$, $t_{ON} = 0,6 \mu\text{s}$, $t_{OFF} = 0,4 \mu\text{s}$, $\Delta i_L = 0,1 \text{ A}$.



Vänd! Resultat och svar kan hittas i MyCo.

Käännä! Ratkaisut ja tulokset tulevat MyCoon. Hyvää joulua, t. X


Tentti 5.12.2022: tehtävät 2 ja 4 (2. välikokeesta) sekä lisäksi tehtävät 6 ja 7.

Examen 5.12.2022: uppgifterna nummer 2 och 4 (från 2. mellanförhöret) samt 6 och 7.

6. Laske virta I .

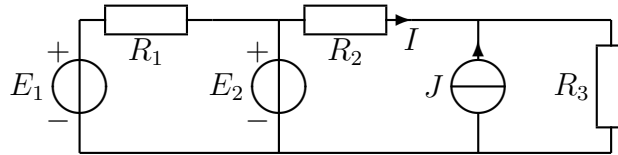6. Beräkna strömmen I .


$$J = 3 \text{ A}, E_1 = 10 \text{ V}, E_2 = 5 \text{ V}, R_1 = 2,5 \Omega, R_2 = 5 \Omega, R_3 = 5 \Omega.$$



7. Laske virta I .

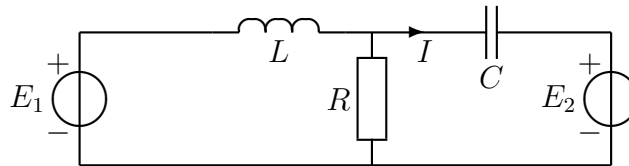7. Beräkna strömmen I .


$$L = 0,5 \text{ H}, R = 4 \Omega, C = 0,5 \text{ F}, \omega = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, E_1 = 20 \angle 0^\circ \text{ V}, E_2 = (10 + j10) \text{ V}.$$



6. Laske virta I .

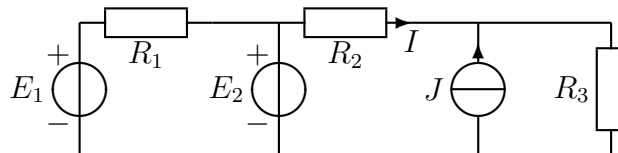6. Beräkna strömmen I .

$$J = 3 \text{ A}, E_1 = 10 \text{ V}, E_2 = 5 \text{ V}, R_1 = 2,5 \Omega, R_2 = 5 \Omega, R_3 = 5 \Omega.$$




$$-E_2 + R_2 I + R_3(I + J) = 0 \tag{1}$$

$$\Rightarrow I = \frac{E_2 - R_3 J}{R_2 + R_3} = \frac{5 - 5J}{5 + 5} = -1 \text{ A} \tag{2}$$

7. Laske virta I .

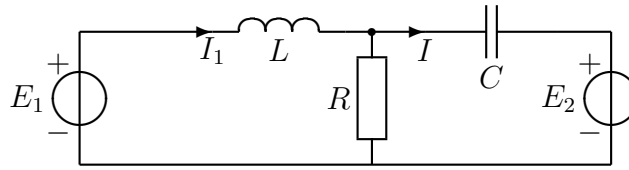7. Beräkna strömmen I .

$L = 0,5 \text{ H}$, $R = 4 \Omega$, $C = 0,5 \text{ F}$, $\omega = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $E_1 = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$, $E_2 = (10 + j10) \text{ V}$.



$$-E_1 + j\omega L I_1 + R(I_1 - I) = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{E_1 + RI}{j\omega L + R} \quad (3)$$

$$-R(I_1 - I) + \frac{1}{j\omega C} I + E_2 = 0 \quad (4)$$

$$-R \left(\frac{E_1 + RI}{j\omega L + R} \right) + RI + \frac{1}{j\omega C} I + E_2 = 0 \quad (5)$$

$$-RE_1 - R^2 I + (j\omega L + R) \left(RI + \frac{1}{j\omega C} I + E_2 \right) = 0 \quad (6)$$

$$-R^2 I + j\omega L \left(RI + \frac{1}{j\omega C} I + E_2 \right) + R \left(RI + \frac{1}{j\omega C} I + E_2 \right) = RE_1 \quad (7)$$

$$j\omega L R I + \frac{L}{C} I + R \frac{1}{j\omega C} I = RE_1 - RE_2 - j\omega L E_2 \quad (8)$$

$$I = \frac{RE_1 - RE_2 - j\omega L E_2}{j\omega L R + \frac{L}{C} + R \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C R (E_1 - E_2) + \omega^2 L C E_2}{-\omega^2 L C R + j\omega L + R} \quad (9)$$


$$= \frac{4j(20 - 10 - j10) + 10 + j10}{4 - 4 + j} \quad (10)$$

$$= \frac{50 + j50}{j} = 50 - 50j = 70,7 \angle -45^\circ \text{ A} \quad (11)$$

1. Laske likimain diodin maksimivirta $i(t)$.

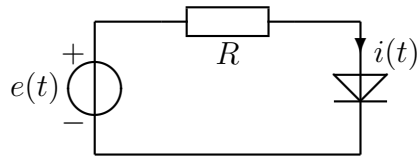1. Beräkna strömmen $i(t)$.

$R = 760 \Omega$, $e(t) = 1000 \sin \omega t \text{ V}$, $n = 2$, $U_T = 25 \text{ mV}$, $I_S = 4 \text{ nA}$.



$$-e(t) + Ri(t) + u(t) = 0 \Rightarrow i(t) = \frac{e(t) - u(t)}{R} \approx \frac{e(t)}{R} = 1,3 \text{ A} \quad (12)$$

Tasasuuntausdiodi 1N 4007 kestää 1000 voltin estosuuntaisen jännitteen, mutta vain $I = 1 \text{ A}$ virran, joten diodi ei kestä tässä kytkennässä. Tämä oli varsinaisesti tehtävän opetus ja motivaatio. Tarkemmin iteroimalla:

$$-e(t) + RI_S e^{\frac{u(t)}{U_T}} + u(t) = 0 \quad (13)$$

$$-\hat{e} + RI_S e^{20\hat{u}} + \hat{u} = 0 \quad (14)$$


$$\hat{u} = \hat{e} - RI_S e^{20\hat{u}} = 1000 - 3,04\mu e^{20\hat{u}} = 1,014 \text{ V} \quad (15)$$

$$\hat{i} = \frac{1000 - 1,014}{760} \approx 1,314 \text{ A} \quad (16)$$

2. Laske virta I_D .

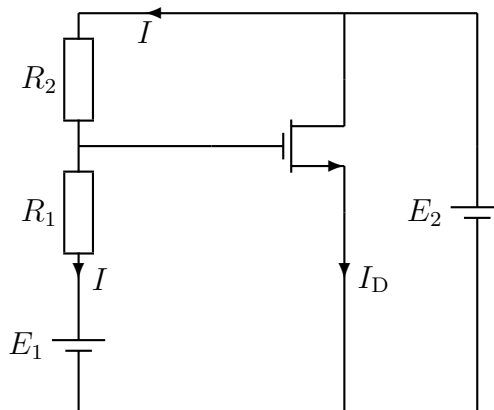2. Beräkna strömmen I_D .

$E_1 = 5 \text{ V}$, $E_2 = 8 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $U_t = 2 \text{ V}$, $K = 0,1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$.



$$-E_1 - (R_1 + R_2)I + E_2 = 0 \Rightarrow I = \frac{E_2 - E_1}{R_1 + R_2} = \frac{3}{200\text{k}} \quad (17)$$

$$U_{GS} = E_1 + R_1 I = 5 + \frac{300\text{k}}{200\text{k}} = 6,5 \text{ V} \quad (18)$$

$$U_{DS} = E_2 = 8 \text{ V} \geq U_{GS} - U_t \quad (19)$$


$$I_D = K(U_{GS} - U_t)^2 \quad (20)$$

$$I_D = K(6,5 - 2)^2 = 2,025 \text{ mA} \quad (21)$$

3. Laske jännite U_O .

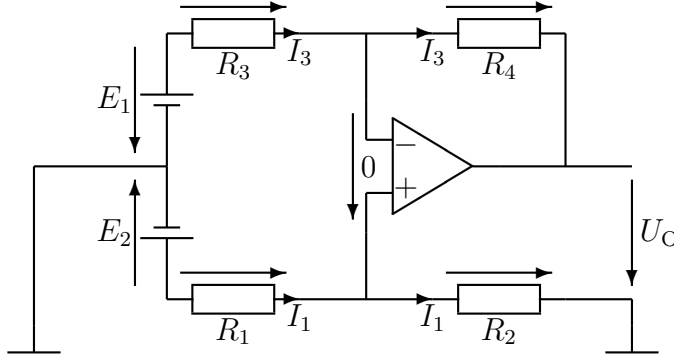3. Beräkna spänningen U_O .

$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 22 \text{ k}\Omega$, $E_1 = 100 \text{ mV}$, $E_2 = 200 \text{ mV}$.



$$-E_2 + R_1 I_1 + R_2 I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{E_2}{R_1 + R_2} \quad (22)$$

$$-E_1 + R_3 I_3 + 0 - R_1 I_1 + E_2 = 0 \Rightarrow I_3 = \frac{E_1 - E_2 + R_1 I_1}{R_3} \quad (23)$$

$$-E_1 + R_3 I_3 + R_4 I_3 + U_O = 0 \quad (24)$$

$$\Rightarrow U_O = E_1 - (R_3 + R_4) I_3 = E_1 - (R_3 + R_4) \frac{E_1 - E_2 + R_1 I_1}{R_3} \quad (25)$$

$$U_O = E_1 - \frac{R_3 + R_4}{R_3} (E_1 - E_2) - (R_3 + R_4) \frac{R_1}{R_3} \frac{E_2}{R_1 + R_2} \quad (26)$$

$$U_O = \frac{R_3 + R_4}{R_3} E_2 - \frac{R_4}{R_3} E_1 - (R_3 + R_4) \frac{R_1}{R_3} \frac{E_2}{R_1 + R_2} \quad (27)$$

$$U_O = \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3} - \frac{R_1 R_3 + R_4}{R_3 R_1 + R_2} \right) E_2 - \frac{R_4}{R_3} E_1 \quad (28)$$


$$U_O = \frac{1 + \frac{R_4}{R_3}}{1 + \frac{R_1}{R_2}} E_2 - \frac{R_4}{R_3} E_1 \quad (29)$$

$$U_O = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{R_4 + R_3}{R_3} E_2 - \frac{R_4}{R_3} E_1 = 2,2(E_2 - E_1) = 220 \text{ mV} \quad (30)$$

4. Laske jännite U

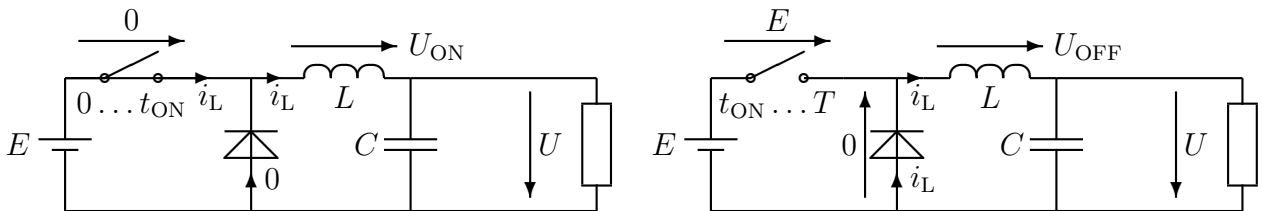4. Beräkna spänningen U

$E = 15 \text{ V}$, $U_{\text{ON}} = L \frac{\Delta i_L}{t_{\text{ON}}}$, $U_{\text{OFF}} = -L \frac{\Delta i_L}{t_{\text{OFF}}}$, $t_{\text{ON}} = 0,6 \mu\text{s}$, $t_{\text{OFF}} = 0,4 \mu\text{s}$, $\Delta i_L = 0,1 \text{ A}$.



$$U_{\text{ON}} = E - 0 - U = L \frac{\Delta i_L}{t_{\text{ON}}} \Rightarrow L \Delta i_L = (E - U) t_{\text{ON}} \quad (31)$$

$$U_{\text{OFF}} = -0 - U = -L \frac{\Delta i_L}{t_{\text{OFF}}} \Rightarrow \Delta L i_L = (U) t_{\text{OFF}} \quad (32)$$

$$(E - U) t_{\text{ON}} = U t_{\text{OFF}} \quad (33)$$

$$U = \frac{t_{\text{ON}}}{t_{\text{ON}} + t_{\text{OFF}}} E = 9 \text{ V} \quad (34)$$